 



پیش گزارش آزمایش 9 آزمایشگاه مدار منطقی

آبتین زندی 9931071

در این گزارش هدف مان این است که با استفاده از دو DFF با ورودی سیگنال کلاک پایین گذر مانند شکل زیر یک مدار منطقی را طراحی و تحلیل کنیم



DFF (NAND GATE):

 

برای زدن کد این مدار در وریلاگ باید از دو ماژول Main و DFF استفاده کنیم :

## Main verilog code:

```
21 module Main(input A,input B,input CLK, output Y,output Z);
22
23     wire S , DFFInput1 , DFFInput2;
24     wire QDff1,QDff2; // First and second (Q`)outputs
25     wire tempDffOutput; // for second DFF
26     Wire R ; // R wire will help us for Z output
27
28     //FIRST DFF
29     #10 and(S,QDff2,B);
30     #10 or(DFFInput1,S,A); // DFFInput1 --> input D for first Dff
31     #10 DFF DFF1(DFFInput1,CLK,Y,QDff1); //Y --> Q output of first DFF , Y is the first output of this circuit
32
33     //Seconnd DFF
34     #10 nor(DFFInput2,DFFInput1,QDff1); // DFFInput2 --> input D for second Dff
35     #10 DFF DFF2(DFFInput2,CLK,tempDffOutput,QDff2); //QDff2 --> Q` (we will need it forr Z)
36
37     //wire R
38     #10 and(R,B,QDff2);
39
40     //Zoutput
41     #10 or(Z,QDff1,R);
42
43 endmodule
44
```

## DFF verilog code:

```
22 //D flip flap with nand gates
23 module DFF(input D,input CLK,output Q1,output Q2);
24
25     wire P1,P2,P3,P4; // P wires will help us to connect nand gates
26     wire temp; //THIS WIRE WILL HELP US IN P2 NAND WITH 3 INPUTS ...
27
28     //P1 WIRE
29     #10 nand(P1,P3,CLK);
30     //P2 WIRE
31     #10 and(temp,P1,P4);
32     #10 nand(P2,temp,CLK);
33     //P3 WIRE
34     #10 nand(P3,P1,P4);
35     //P4 WIRE
36     #10 nand(P4,P2,D);
37
38     //Q1 OUTPUT
39     #10 nand(Q1,Q2,P1);
40     //Q2 OUTPUT
41     #10 nand(Q2,Q1,P2);
42
43
44 endmodule
```

