

گزارش کار آزمایش 5 مدار منطقی

سروین نامی 9931103

آبتین زندی 9931071

سوال 1:

در این بخش باید سه مدار ابتدای آزمایش را با استفاده از زبان وریدلاگ رسم کنیم و سپس نمودار های زمانی هر کدام از کدها را تحلیل می کنیم :

Decoder 2X4 Verilog code :

```
module Decoder_2X4(  
    input A,  
    input B,  
    input EN,  
    output O0,  
    output O1,  
    output O2,  
    output O3  
);  
  
    assign O0 = (~A) & (~B) & EN;  
    assign O1 = (~A) & B & EN;  
    assign O2 = A & (~B) & EN;  
    assign O3 = A & B & EN;  
  
endmodule
```

Decoder 2X4 Verilog Test Bench :

```
initial begin
    // Initialize Inputs
    A = 0;
    B = 0;
    EN = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    #50 A=0; B=0; EN=0;
    #50 A=0; B=1; EN=0;
    #50 A=1; B=0; EN=0;
    #50 A=1; B=1; EN=0;


    #50 A=0; B=0; EN=1;
    #50 A=0; B=1; EN=1;
    #50 A=1; B=0; EN=1;
    #50 A=1; B=1; EN=1;

    #100;

    $finish;
    // Add stimulus here

end
endmodule
```

Decoder 2X4 Verilog Timeline :

 

Priority_Encoder_4X2 Verilog code:

```
module Priority_Encoder_4X2(  
    input D0,  
    input D1,  
    input D2,  
    input D3,  
    output O0,  
    output O1  
);  
  
    assign O0 = ((~D2) & D1) + D3;  
    assign O1 = D2 + D3;  
  
endmodule
```

Priority_Encoder_4X2 Verilog Test Bench :

TABLE IV
LOGIC TRUTH TABLE OF 4X2 PRIORITY ENCODER

Input				Output	
I3	I2	I1	I0	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1


در جدول ارزش گزارش های آمده در این گزارش ما می توانیم مشاهده کنیم که در چند خانه X را داریم یعنی در تست بنچ ها می توانیم آنها را یک یا صفر بگذاریم :

```
initial begin
    // Initialize Inputs
    D0 = 0;
    D1 = 0;
    D2 = 0;
    D3 = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    #50 D0=0; D1=0; D2=0; D3=0;
    #50 D0=0; D1=0; D2=0; D3=1;
    #50 D0=0; D1=0; D2=1; D3=1;
    #50 D0=0; D1=1; D2=1; D3=1;
    #50 D0=1; D1=1; D2=1; D3=1;
    #100;
    $finish;
    // Add stimulus here

end
```

Priority_Encoder_4X2 Verilog Timeline:

 


Multiplexer 4X1 Verilog code:

```
module MULTIPLEXER_4X1(  
    input W0,  
    input W1,  
    input W2,  
    input W3,  
    input S1,  
    input S2,  
    output MuxOutput  
);  
  
assign MuxOutput = S2 ? (S1 ? W3 : W2) : (S1 ? W1 : W0);  
  
endmodule
```


Multiplexer 4X1 Verilog Test Bench:

```
initial begin  
    // Initialize Inputs  
    W0 = 0;  
    W1 = 0;  
    W2 = 0;  
    W3 = 0;  
    S1 = 0;  
    S2 = 0;  
  
    // Wait 100 ns for global reset to finish  
    #100;  
    #50 W0=1; W1=0; W2=0; W3=0; S1=0; S2=0;  
    #50 W0=1; W1=0; W2=1; W3=1; S1=1; S2=0;  
    #50 W0=0; W1=0; W2=1; W3=0; S1=0; S2=1;  
    #50 W0=0; W1=0; W2=0; W3=1; S1=1; S2=1;  
    #100;  
    $finish;  
    // Add stimulus here  
  
end  
  
endmodule
```

Multiplexer 4X1 Verilog Truth Table:

 

Multiplexer 4X1 Verilog Timeline:

 

تبدیل Decoder 2X4 به Decoder 4X16 :

با استفاده از چهار لیترال می توانیم تابع مذکور را پیاده سازی کنیم :

Decoder 2X4 to Decoder 4X16 Verilog code :

```
36     output oA,  
37     output oB,  
38     output oC,  
39     output oD,  
40     output oE,  
41     output oF  
42 );  
43 assign o0 = (~a)&(~b)&(~c)&(~d);  
44 assign o1 = (~a)&(~b)&(~c)&d;  
45 assign o2 = (~a)&(~b)&c&(~d);  
46 assign o3 = (~a)&(~b)&c&d;  
47 assign o4 = (~a)&b&(~c)&(~d);  
48 assign o5 = (~a)&b&(~c)&d;  
49 assign o6 = (~a)&b&c&(~d);  
50 assign o7 = (~a)&b&c&d;  
51 assign o8 = a&(~b)&(~c)&(~d);  
52 assign o9 = a&(~b)&(~c)&d;  
53 assign oA = a&(~b)&c&(~d);  
54 assign oB = a&(~b)&c&d;  
55 assign oC = a&b&(~c)&(~d);  
56 assign oD = a&b&(~c)&d;  
57 assign oE = a&b&c&(~d);  
58 assign oF = a&b&c&d;  
59 endmodule  
60
```

تست بنچ ها باید دقیقا متناظر با ورودی هر کدام از خروجی های ما باشند :


Decoder 2X4 to Decoder 4X16 Verilog Test Bench:

```

78     b = 0;
79     c = 0;
80     d = 0;
81     #50 a=0;b=0;c=0;d=0;
82     #50 a=0;b=0;c=0;d=1;
83     #50 a=0;b=0;c=1;d=0;
84     #50 a=0;b=0;c=1;d=1;
85     #50 a=0;b=1;c=0;d=0;
86     #50 a=0;b=1;c=0;d=1;
87     #50 a=0;b=1;c=1;d=0;
88     #50 a=0;b=1;c=1;d=1;
89     #50 a=1;b=0;c=0;d=0;
90     #50 a=1;b=0;c=0;d=1;
91     #50 a=1;b=0;c=1;d=0;
92     #50 a=1;b=0;c=1;d=1;
93     #50 a=1;b=1;c=0;d=0;
94     #50 a=1;b=1;c=0;d=1;
95     #50 a=1;b=1;c=1;d=0;
96     #50 a=1;b=1;c=1;d=1;
97
98     // Wait 100 ns for global reset to finish
99     #100;
100    $finish;
101    // Add stimulus here

```

 Decoder 2X4 to Decoder 4X16 Verilog Timeline:



تابع متناظر ساخته شده مبتنی بر Decoder 4X16 :

Function Verilog code :

```
5 //
6 // Create Date: 18:29:09 11/09/2021
7 // Design Name:
8 // Module Name: F
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //////////////////////////////////////////////////
21 module F(
22     input a,
23     input b,
24     input c,
25     input d,
26     output o
27 );
28
29     assign o = ((~a)&(~b)&c&(~d))|((~a)&(~b)&c&d)|((~a)&b&(~c)&d)|((~a)&b&c&d)|(a&(~b)&c&d)|(a&b&(~c)&d)|
30
31 endmodule
32
```

Function Verilog Test Bench:

```
46 // Initialize Inputs
47 a = 0;
48 b = 0;
49 c = 0;
50 d = 0;
51 #50 a=0;b=0;c=0;d=0;
52 #50 a=0;b=0;c=0;d=1;
53 #50 a=0;b=0;c=1;d=0;
54 #50 a=0;b=0;c=1;d=1;
55 #50 a=0;b=1;c=0;d=0;
56 #50 a=0;b=1;c=0;d=1;
57 #50 a=0;b=1;c=1;d=0;
58 #50 a=0;b=1;c=1;d=1;
59 #50 a=1;b=0;c=0;d=0;
60 #50 a=1;b=0;c=0;d=1;
61 #50 a=1;b=0;c=1;d=0;
62 #50 a=1;b=0;c=1;d=1;
63 #50 a=1;b=1;c=0;d=0;
64 #50 a=1;b=1;c=0;d=1;
65 #50 a=1;b=1;c=1;d=0;
66 #50 a=1;b=1;c=1;d=1;
67
68 // Wait 100 ns for global reset to finish
69 #100;
70 $finish;
```

Function Verilog Timeline:



$$F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 5, 7, 11, 13)$$